2017年第8届蓝桥杯单片机省赛

客观题 参考答案与解析

- 【1】本资源为原创作品,仅作学习交流,不作商业用途,如需转载,请注明出处。
- 【2】本参考答案与试题解析,为小蜜蜂的个人见解,不代表官方答案,仅作交流参考。
- 【3】更多精彩视频与教学资源,详见"小蜜蜂笔记网": www. xmf393. com

"小蜜蜂笔记"公众号: xmf393

【4】欢迎交流: 广东职业技术学院 小蜜蜂老师 欧浩源 (ohy3686@qq.com)

■ 填空题

1.1 IAP15F2K61S2 单片机的定时器 0 具有_____种工作模式, 当采用外部 12MHz 晶振时, 定时器最大定时长度为______us。

【参考答案】: 4,65536


【试题解析】: 单片机基础知识。

IAP15F2K61S2 单片机的定时器 0 具有 4 种工作模式。

IAP15F2K61S2 单片机的定时器有 2 种计数速率: 1T 模式和 12T 模式。

速度越慢,时钟周期越长,定时长度就越大。在12T模式下,系统时钟为外部12MHz晶振工作的12分频,即每个系统时钟的周期为1us,这时定时器的定时长度最大。

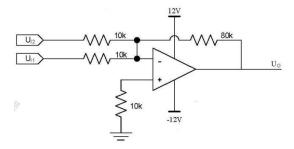在定时器的 4 种工作模式中,模式 1 为 16 位定时器,计数值最大,为 65536 个计数脉冲。故定时器的最大定时长度为: $1us \times 65536 = 65536us$ 。



【参考答案】: -2.4

【试题解析】: 模拟电路基础, 典型集成运放电路, 加法器, 常考。

这是一个典型的反向加法器电路:, 其基本原理如下:


根据**虚短:** V+ = V- = 0V

根据虚断:流过R3的电流I3为流过R1的电流I1与流过R2的电流I2之和。

即:
$$\frac{V1-V_{-}}{R1} + \frac{V2-V_{-}}{R2} = \frac{V_{-}-VO}{R3}$$
根据虚短可得: $\frac{V1}{R1} + \frac{V2}{R2} = -\frac{VO}{R3}$ 输出电压为: $VO = -R3(\frac{V1}{R1} + \frac{V2}{R2})$

本題中,
$$R1 = R2 = 10K, R3 = 80K$$

计算得, $VO = -2.4V$

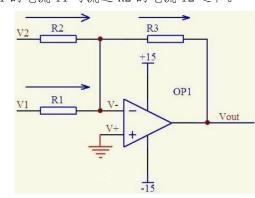

- 选择题(含多选)
- 2.1 当电路中有用信号为某一固定频率,宜选用()滤波器,直流电源的滤波电路宜选用()滤波器。

A、带阻

B、低通

C、高通

D、带通

【参考答案】: D B

【试题解析】: 电子电路基础。

带通滤波器: 允许特定频段的信号通过,同时屏蔽其他频段的信号。

低通滤波器: 允许低于截止频率的信号通过, 同时屏蔽高于截止频率的信号。

对于直流电源来说,可以理解为一种<mark>频率为 0 的交流信号</mark>,所选择的滤波电路应该让低频信号通过,而降浪涌脉冲等干扰的高频信号滤去,所选用的是低通滤波器。

2.2 能够实现线与功能的门电路是()。

A、与非门

B、或非门

C、抑或门

D、OC门

【参考答案】: D

【试题解析】: 数字电路基础知识, 门电路。

线与逻辑,是指两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现"与"的逻辑功能。 凡是 OC 门的门电路都可以实现"线与"逻辑。那么什么是 OC 门呢?

OC 门,即集电极开路门。OC 门电路的集电极输出管经上拉电阻接电源正极。当输出管处于关断状态时,其集电极经上拉电阻接在电源上,是高电平。输出管处在导通状态时,集电极对地的电压仅为其饱和导通电压 0.3V 左右,所以是低电平。

2.3 逻辑表达式 F = AB + BC + ABCD + B 的最简式为()。

A.
$$C+D$$

В, *С*

C,
$$\overline{B} + C$$

D,
$$\overline{A} + C$$

【参考答案】: C

【试题解析】: 数字电路基础,逻辑函数化简,其实有点难的。

表达式并项后: $F = \overline{B}(1+A) + BC(1+AD) = \overline{B} + BC$

消除冗余因子后: $F = \overline{B} + C$

这个题目比较难的地方是利用**消除冗余因子公式** A + AB = A + B 进行化简。

这个公式怎么来的呢? 估计很多人没有搞明白。

在这里小蜜蜂老师给大家详细推演一下:

$$A + \overline{AB} = A(1+B) + \overline{AB} = A + AB + \overline{AB} = A + B(A + \overline{A}) = A + B$$

在本题中,如果不懂得这个消除冗余因子公式,也可以自己添加冗余项来推导出来:

$$\overline{B} + BC = \overline{B}(1+C) + BC = \overline{B} + \overline{B}C + BC = \overline{B} + C(\overline{B} + B) = \overline{B} + C$$

- 2.4 MCS-51 单片机在同一优先级的中断源,同时申请中断时,单片机首先应下列那个中断源的请求()。
 - A、串口中断

B、定时器 0 中断

C、定时器1中断

D、外部中断 0

【参考答案】: D

【试题解析】: 单片机基础知识。

在 MCS-51 中, 有 5 个中断源, 按照优先级高低排列如下:

中断号	中断源	中断向量
0	外部中断 0 INTO	0x0003
1	定时中断 0 TF0	0x000B
2	外部中断1 INT1	0x0013
3	定时中断1 TF1	0x001B
4	串口中断 RI/TI	0x0023

2.5 8051 单片机的 P0 口, 当使用外部存储器时它是一个()。

A、传输高8位地址口

B、传输低8位地址口

C、传输高8位数据口

D、传输低 8 位地址/数据口

【参考答案】: D

【试题解析】: 单片机基础知识。

在8051 单片机系统中,当使用外部存储器的时候,需要 16 位的地址总线和 8 位的数据总线。在 16 位地址总线中, P2 口传输高 8 位地址, P0 口传输低 8 位地址; 而 8 位的数据则由 P0 口传输。因此, P0 口是一个复用端口。既是低 8 位地址的传输端口,又是 8 位数据的传输端口。

2.6 数据管动态扫描的程序设计一般需要"消隐"动作,才能保证显示效果清晰,下面基于 CT107D 竞赛板的数据管显示代码片段中第 () 行是用来实现"消隐"功能的。

```
1 void display(void)
 2{
      XBYTE[0xE000] = 0xFF;
 3
      XBYTE[0xC000] = (1 << bitCom);
 4
      XBYTE[0xE000] = dspcode[dspbuffer[bitCom]];
 5
 6
      if(++bitCom == 8){
 7
          bitCom = 0;
 8
 9
10}
A、第3行
                                    B、第4行
```

【参考答案】: A

C、第5行

【试题解析】: 单片机基础知识。

动态数码管中的"消隐"动作,就是指在显示下一位数字之前,把上一位的数字关闭。 说得更简单一点,就是在显示下一位数字之前,把该位数码管关闭。

D、第8行

在 CT107D 的竞赛平台中,用的是**共阳数码管**,把数码管关闭实际上就是将该数码管的 所有段码置 1,也就是**输出数据 0xFF**。在本题中,只有一个语句是跟 0xFF 有关,所以就是 你不懂得**存储器映射编程**方面的知识,也能做对该题目。

2.7 使用 Keil uVision 编写 51 单片机的 C程序时, 若定义一个变量 x, 并由编译器将其分 配到外部 RAM 中, 应定义()语句。

A, code unsigned char x;

B, pdata unsigned char x;

C, idata unsigned char x; D, xdata unsigned char x;

【参考答案】: D

【试题解析】: C51 基础知识,存储类型。

code:程序存储器。

pdata: 分页寻址的内部数据存储器。 idata: 间接寻址的内部数据存储器。

xdata: 外部数据存储器。

2.8 关于单片机,下列哪些说法是错误的()。

A、IAP15F2K61S2 单片机复位后, P0~P3 口状态为低电平。

- B、具有 PWM 功能的单片机可通过滤波器实现 DAC 功能。
- C、IAP15F2K61S2 可以使用内部 RC 振荡器,也可以使用外部晶振工作。
- D、所有单片机的程序下载都需要冷启动过程。

【参考答案】: A D

【试题解析】: 单片机基础知识。

具有 PWM 功能的单片机可以通过滤波器实现 DAC 功能, B 正确。 IAP15F2K61S2 可以使用内部 RC 振荡器,也可以使用外部晶振工作,C 正确。 IAP15F2K61S2 单片机复位后, PO~P3 口状态为准双向/弱上拉模式, A 错误。 并不是所有单片机的程序下载都需要冷启动的, D 错误。